

ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ  
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Доц., канд. техн. наук, доц.  
\_\_\_\_\_  
должность, уч. степень, звание

\_\_\_\_\_  
подпись, дата

О.О. Жаринов  
\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

## ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Разработка преобразователей кодов на основе типовых функциональных узлов  
комбинационной логики с использованием языков описания аппаратуры

по курсу: СХЕМОТЕХНИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4142

\_\_\_\_\_  
подпись, дата

К.С. Некрасов  
\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2024

## Цель работы

Изучить принципы работы типовых функциональных узлов комбинационной логики: шифраторов, дешифраторов, мультиплексоров. Разработать проект преобразователя кодов на их основе, с использованием языков описания аппаратуры. Основной целью работы является формирование навыков использования модулей на языке описания аппаратуры.

## Индивидуальное задание. Вариант 3

Индивидуальное задание:

Состояния входных сигналов			3	
x2	x1	x0	y1	y0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

## Решение

### Мультиплексор

Для разработки мультиплексора была использована конструкция switch, которая в зависимости от входов на  $x[2..0]$  выдают разный сигнал на выходы  $y[1..0]$

### Листинг кода

```
module second(  
    input wire [2:0] x,  
    output reg [1:0] y  
);  
always @* begin  
    case(x)  
        3'b000: y = 2'b11;  
        3'b001: y = 2'b00;  
        3'b010: y = 2'b11;  
        3'b011: y = 2'b01;  
        3'b100: y = 2'b01;  
        3'b101: y = 2'b10;
```

```

3'b110: y = 2'b10;
3'b111: y = 2'b01;
default: y = 2'b00;
endcase
end
endmodule

```

### Временная диаграмма

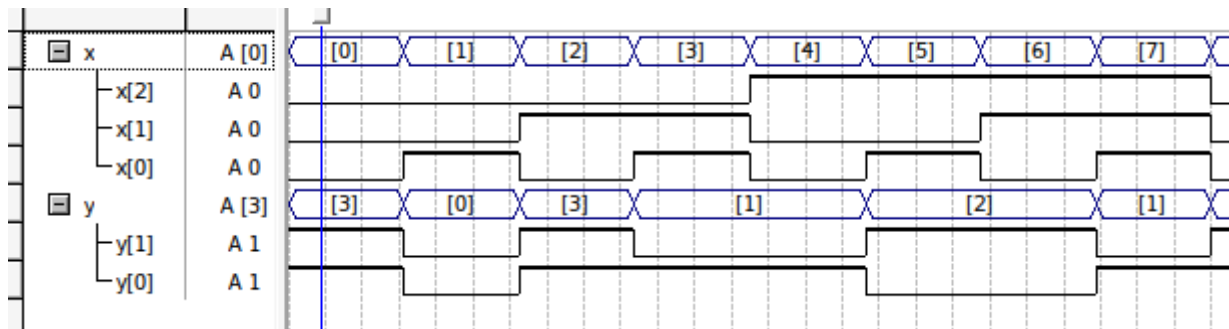


Рисунок 1 – Временная диаграмма

## Схема подключения ПЛИС

 


Рисунок 2 – Схема подключения ПЛИС

## Шифратор Дешифратор

### Дешифратор:

Входной вектор  $x$  преобразуется в выходной вектор decoder, используя оператор case. Каждое значение входного вектора соответствует определенному значению выходного вектора.

### Шифратор:

Значения выходного вектора decoder используются для определения значений выходного вектора encoder, который является результатом логических операций над битами decoder.

## Дешифрация:

Вектор encoder обратно преобразуется в выходной вектор y с помощью оператора case, который сопоставляет значения вектора encoder с соответствующими значениями выходного вектора y в соответствии с заданной логикой дешифрации.

## Листинг кода

```
module second1(
    input wire [2:0] x,
    output reg [1:0] y
);
    reg [7:0] decoder;
    wire [3:0] encoder;
    always @*
    begin
        case(x)
            3'd0: decoder = 8'b00000001;
            3'd1: decoder = 8'b00000010;
            3'd2: decoder = 8'b00000100;
            3'd3: decoder = 8'b00001000;
            3'd4: decoder = 8'b00010000;
            3'd5: decoder = 8'b00100000;
            3'd6: decoder = 8'b01000000;
            3'd7: decoder = 8'b10000000;
        endcase
    end
    assign encoder[0] = decoder[1];
    assign encoder[1] = decoder[3] | decoder[4] | decoder[7];
    assign encoder[2] = decoder[6] | decoder[5];
    assign encoder[3] = decoder[0] | decoder[2];
    always @ (decoder)
    begin
        case (encoder)
            4'b0001: y = 2'b00;
            4'b0010: y = 2'b01;
            4'b0100: y = 2'b10;
            4'b1000: y = 2'b11;
        endcase
    end
endmodule
```

## Временная диаграмма

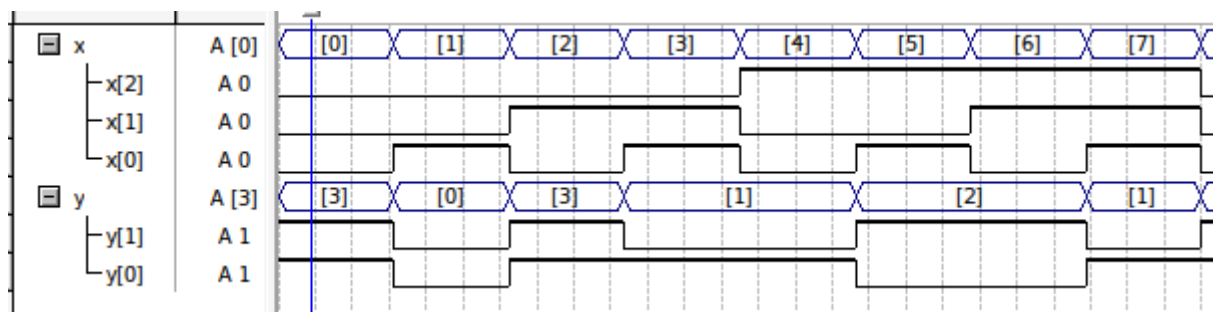


Рисунок 3 – Временная диаграмма

## Схема подключения ПЛИС

 


Рисунок 4 – Схема подключения ПЛИС

## **Вывод**

Изучены принципы работы типовых функциональных узлов комбинационной логики: шифраторов, дешифраторов, мультиплексоров. Разработан проект преобразователя кодов на их основе, с использованием языков описания аппаратуры. Получены навыки использования модулей на языке описания аппаратуры Verilog.